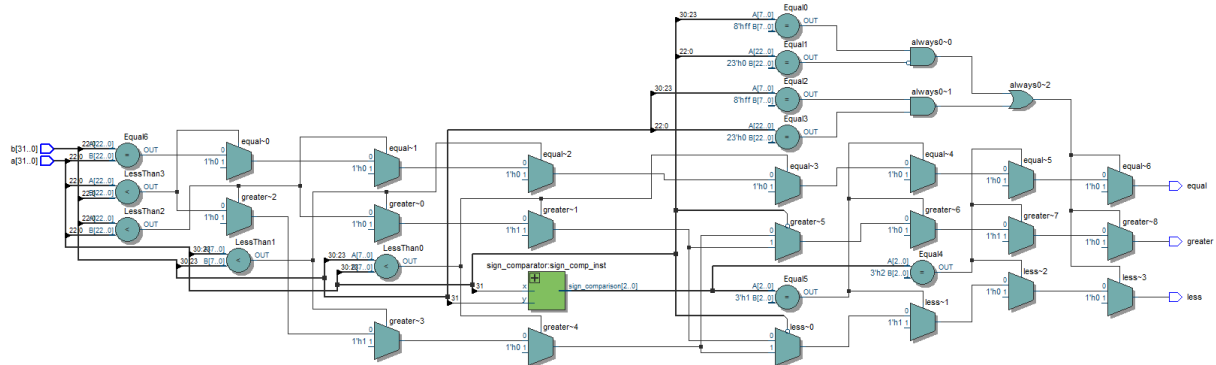


## DISEÑO EN VERILOG DE UN COMPARADOR DE NÚMEROS CON PUNTO FLOTANTE


### Diagrama de bloques:

Circuito general del comparador en coma flotante:

Este circuito compara el signo de dos números en el estándar IEEE 754. Primero se analiza si el circuito no corresponde a un NaN o número no existente. Los NaN no representan números en este estándar, solo sirven para representar errores u otros, por lo que no cuentan con un valor numérico para la evaluación. Luego se compara el bit más significativo para determinar si los números son positivos o negativos, posteriormente se analiza el exponente y la fracción o también llamada matinsa. Finalmente, se determina si el primer número es mayor, menor o igual al segundo número ingresado. Si la trama de bits no es un número o corresponde a un NaN se obtiene el valor de cero para todas las salidas.



Circuito comparador de signo:

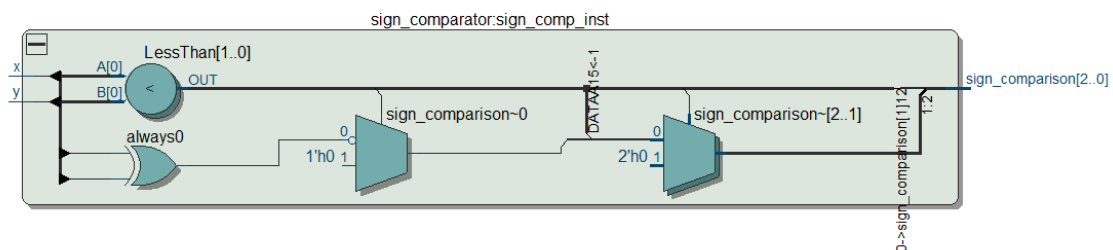


## RTL del circuito:

```
14 module floating_point_comparator#(
15     parameter WIDTH = 32
16 )
17     input wire [WIDTH - 1:0] a,b,
18     output reg greater, less, equal
19 );
20
21
22 localparam FRACTION_WIDTH = 22;
23 localparam ZERO_FRACTION = 23'b0000000000000000000000;
24
25 wire sign_a, sign_b;
26 wire [WIDTH - 2:FRACTION_WIDTH + 1] exponent_a, exponent_b;
27 wire [FRACTION_WIDTH:0] fraction_a, fraction_b;
28
29 assign sign_a = a[WIDTH - 1];
30 assign sign_b = b[WIDTH - 1];
31 assign exponent_a = a[WIDTH - 2:FRACTION_WIDTH + 1];
32 assign exponent_b = b[WIDTH - 2:FRACTION_WIDTH + 1];
33 assign fraction_a = a[FRACTION_WIDTH:0];
34 assign fraction_b = b[FRACTION_WIDTH:0];
35
36 wire [2:0] sign_comparison;
37
38 sign_comparator sign_comp_inst (
39     .x(sign_a),
40     .y(sign_b),
41     .sign_comparison(sign_comparison)
42 );
43
44 always@(*) begin
45
46     if (((exponent_a == 8'hFF) && (fraction_a != ZERO_FRACTION)) || ((exponent_b == 8'hFF) && (fraction_b == ZERO_FRACTION))) begin
47         //If a or b is a NaN number
48         greater = 0;
49         less = 0;
50         equal = 0;
51     end else begin
52         if (sign_comparison == 3'b010) begin
53             //starting to compare sign
54             greater = 1;
55             less = 0;
56             equal = 0;
57         end else if (sign_comparison == 3'b001) begin
58             greater = 0;
59             less = 1;
60             equal = 0;
61         end else begin
62             if (sign_a == 0) begin
63                 //Equal sign 0, starting to compare exponent
64                 if (exponent_a > exponent_b) begin
65                     greater = 1;
66                     less = 0;
67                     equal = 0;
68                 end else if (exponent_a < exponent_b) begin
69                     greater = 0;
70                     less = 1;
71                     equal = 0;
72                 end else begin
73                     equal = 0;
74                     //Equal sign 0, equal exponent, starting to compare fraction
75                     if (fraction_a > fraction_b) begin
76                         greater = 1;
77                         less = 0;
78                         equal = 0;
79                     end else if (fraction_a < fraction_b) begin
80                         greater = 0;
81                         less = 1;
82                         equal = 0;
83                     end else if (fraction_a == fraction_b) begin
84                         greater = 0;
85                         less = 0;
86                         equal = 1;
87                     end else begin
88                         greater = 0;
89                         less = 0;
90                         equal = 0;
91                     end
92                 end else begin
93                     //Equal sign 1, starting to compare exponent
94                     if (exponent_a > exponent_b) begin
95                         greater = 0;
96                         less = 1;
97                         equal = 0;
98                     end else if (exponent_a < exponent_b) begin
99                         greater = 1;
100                        less = 0;
101                        equal = 0;
102                    end else begin
103                        //Equal sign 0, equal exponent, starting to compare fraction
104                        if (fraction_a > fraction_b) begin
105                            greater = 0;
106                            less = 1;
107                            equal = 0;
108                        end else if (fraction_a < fraction_b) begin
109                            greater = 1;
110                            less = 0;
111                            equal = 0;
112                        end else if (fraction_a == fraction_b) begin
113                            greater = 0;
114                            less = 0;
115                            equal = 1;
116                        end else begin
117                            greater = 0;
118                            less = 0;
119                            equal = 0;
120                        end
121                    end
122                end
123            end
124        end
125    end
126 end
127 endmodule
```

```
15 module sign_comparator(
16     input wire x,y,
17     output reg [2:0] sign_comparison);
18
19 always@(*) begin
20     //1 is negative sign, 0 is positive sign in IEEE 754
21     if (x < y) begin
22         sign_comparison = 3'b010;
23     end else if (x > y) begin
24         sign_comparison = 3'b001;
25     end else if (x == y) begin
26         sign_comparison = 3'b100;
27     end else begin
28         sign_comparison = 3'b000;
29     end
30 end
31 endmodule
```

## Simulación del circuito:

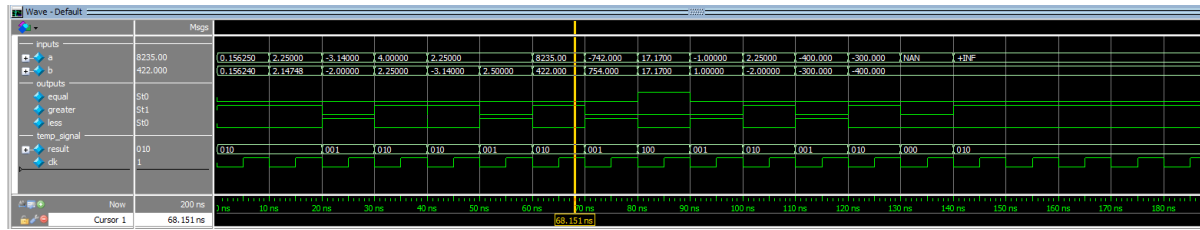

```
# run 200 ns
# Starting testbench
# =====
# Running testbench
# =====
#
# Comparing 0.15625 with 0.15624
# TEST PASSED
# At time 10 ns a = 00111110001000000000000000000000 b = 0011111000011111111110101100000 result =010
#
# Comparing 2.25 with 2.14748365
# TEST PASSED
# At time 20 ns a = 01000000000100000000000000000000 b = 010000000001001011000001011111 result =010
#
# Comparing -3.14 with -2
# TEST PASSED
# At time 30 ns a = 11000000010010001111010111000100 b = 11000000000000000000000000000000 result =001
#
# Comparing 4 with 2.25
# TEST PASSED
# At time 40 ns a = 01000000100000000000000000000000 b = 01000000000100000000000000000000 result =010
#
# Comparing 2.25 with -3.14
# TEST PASSED
# At time 50 ns a = 01000000000100000000000000000000 b = 11000000010010001111010111000100 result =010
#
# Comparing 2.25 with 2.5
# TEST PASSED
# At time 60 ns a = 01000000000100000000000000000000 b = 01000000000100000000000000000000 result =001
#
# Comparing 8235 with 422
# TEST PASSED
# At time 70 ns a = 01000100000000010101100000000000 b = 01000011110100110000000000000000 result =010
#
# Comparing -742 with 754
# TEST PASSED
# At time 80 ns a = 01000100001110011000000000000000 b = 01000100001110010000000000000000 result =001
#
# Comparing 17.17 with 17.17
# TEST PASSED
# At time 90 ns a = 01000001100010010101110000101000 b = 01000001100010010101110000101000 result =100
#
# Comparing -1 with 1
# TEST PASSED
# At time 100 ns a = 10111111100000000000000000000000 b = 00111111100000000000000000000000 result =001
#
# Comparing 2.25 with -2
# TEST PASSED
# At time 110 ns a = 01000000000100000000000000000000 b = 11000000000000000000000000000000 result =010
#
# Comparing -400 with -300
# TEST PASSED
# At time 120 ns a = 11000011110010000000000000000000 b = 11000011100101100000000000000000 result =001
#
# Comparing -300 with -400
# TEST PASSED
# At time 130 ns a = 11000011100101100000000000000000 b = 11000011110010000000000000000000 result =010
#
# Comparing a NaN values
# TEST PASSED
# At time 140 ns a = 11111111111111111111111111111111 b = 11000011110010000000000000000000 result =000
#
# Comparing an infinity
# TEST PASSED
# At time 150 ns a = 01111111100000000000000000000000 b = 11000011110010000000000000000000 result =010
#
# TEST COMPLETED
```

Bibliografía:

[https://www.youtube.com/watch?v=D7iVR7\\_PGSc](https://www.youtube.com/watch?v=D7iVR7_PGSc)

<https://informatica.uv.es/seguia/FAC/Teoria/IEEE-754.htm>

<https://www.youtube.com/watch?v=RcRhgg4jKHo>

<https://medium.com/@matematicasdiscretaslibro/cap%C3%ADtulo-3-punto-flotante-c689043db98b>

Material del curso Verilog – Módulo 1- Maelpro.